

1 组合逻辑电路--基本门电路

1.1 基本门电路


1.1.1 结构化描述方式

代码如下

```
View Code
1 module logics
2 (
3     input iA,
4     input iB,
5     output oAnd,
6     output oOr,
7     output oNot
8 );
9
10 and and_inst(oAnd,iA,iB);
11 or  or_inst(oOr,iA,iB);
12 not not_inst(oNot,iA);
13
14 endmodule
```

最底层的是门级原语 **and or not**

RTL 级视图

 

testbench 如下


```
View Code
1 `timescale 1 ns/ 1 ns
2 module logics_tb();
3
4 reg ia;
5 reg ib;
6
```

```

7 wire oAnd;
8 wire oOr;
9 wire oNot;
10
11 initial
12 begin
13     ia=0;
14     #40 ia=1;
15     #40 ia=0;
16     #40 ia=1;
17     #40 ia=0;
18 end
19
20 initial
21 begin
22     ib=0;
23     #40 ib=0;
24     #40 ib=1;
25     #40 ib=1;
26     #40 ib=0;
27 end
28
29 logics logics_inst
30 (
31     .iA(ia),
32     .iB(ib),
33     .oAnd(oAnd),
34     .oOr(oOr),
35     .oNot(oNot)
36 );
37
38 endmodule

```

RTL 级仿真图形如下

 

GATE 级仿真图如下



可见 RTL 级仿真是理想的，GATE 级仿真考虑了延迟和信号开始的不确定。

1.1.2 采用流描述方法

代码如下

```
View Code
1 module logics
2 (
3     input iA,
4     input iB,
5     output oAnd,
6     output oOr,
7     output oNot
8 );
9
10 assign oAnd=iA&iB;
11 assign oOr=iA|iB;
12 assign oNot=~iA;
13
14 endmodule
```

RTL 级视图，仿真图形同上。

1.1.3 采用行为描述方式

代码如下

```
View Code
1 module logics
2 (
3     input iA,
4     input iB,
5     output reg oAnd,
6     output reg oOr,
7     output reg oNot
8 );
9
10 always @(*)
11 begin
```

```

12     oAnd=iA&iB;
13     oOr=iA|iB;
14     oNot=~iA;
15 end
16
17 endmodule

```

always@()括号内的敏感信号填*, 则综合器自动加上敏感信号。

由于 **always** 语句中左边信号都要是寄存器型, 故输出信号定义为寄存器型。描述组合逻辑时, **always** 中使用阻塞赋值方式。

RTL 级视图及仿真图形同上。

2 组合逻辑电路--多路选择器与多路分解器

1.2 多路选择器

1.2.1 不带优先级的多路选择器

四路选择器如下

代码如下

```


View Code
1 module multiplexer
2 (
3     input iA,
4     input iB,
5     input iC,
6     input iD,
7     input [1:0] iSel,
8     output reg oQ
9 );
10
11 always @(*)
12 begin
13     case(iSel)
14         2'b00 : oQ=iA;
15         2'b01 : oQ=iB;
16         2'b10 : oQ=iC;
17         2'b11 : oQ=iD;
18     endcase
19 end

```

```
20
21 endmodule
```

case 语句如果没有全部包含所有的情况，则一般要用 **default** 语句将信号默认赋值为 0，否则会出现锁存器，使得仿真结果不一致。

RTL 级视图如下：

 

testbench 如下

```
View Code
1 `timescale 1 ns/ 1 ns
2 module logics_tb();
3
4 reg ia;
5 reg ib;
6
7 wire oAnd;
8 wire oOr;
9 wire oNot;
10
11 initial
12 begin
13     ia=0;
14     #40 ia=1;
15     #40 ia=0;
16     #40 ia=1;
17     #40 ia=0;
18 end
19
20 initial
21 begin
22     ib=0;
23     #40 ib=0;
24     #40 ib=1;
```


```

25     #40 ib=1;
26     #40 ib=0;
27 end
28
29 logics logics_inst
30 (
31     .iA(ia),
32     .iB(ib),
33     .oAnd(oAnd),
34     .oOr(oOr),
35     .oNot(oNot)
36 );
37
38 endmodule

```

initial 语句和 **always** 语句左边的信号类型都要为 **reg**。

RTL 级仿真图形如下

 

1.2.2 带优先级的多路选择器

代码如下

```

View Code
1 module multiplexer
2 (
3     input iA,
4     input iB,
5     input iC,
6     input iD,
7     input [1:0] iSel,
8     output reg oQ
9 );
10
11 always @(*)
12     if(iSel==2'b00)
13         oQ=iA;
14     else if(iSel==2'b01)
15         oQ=iB;


```

```

16     else if(iSel==2'b10)
17         oQ=iC;
18     else
19         oQ=iD;
20
21 endmodule

```

RTL 级视图如下

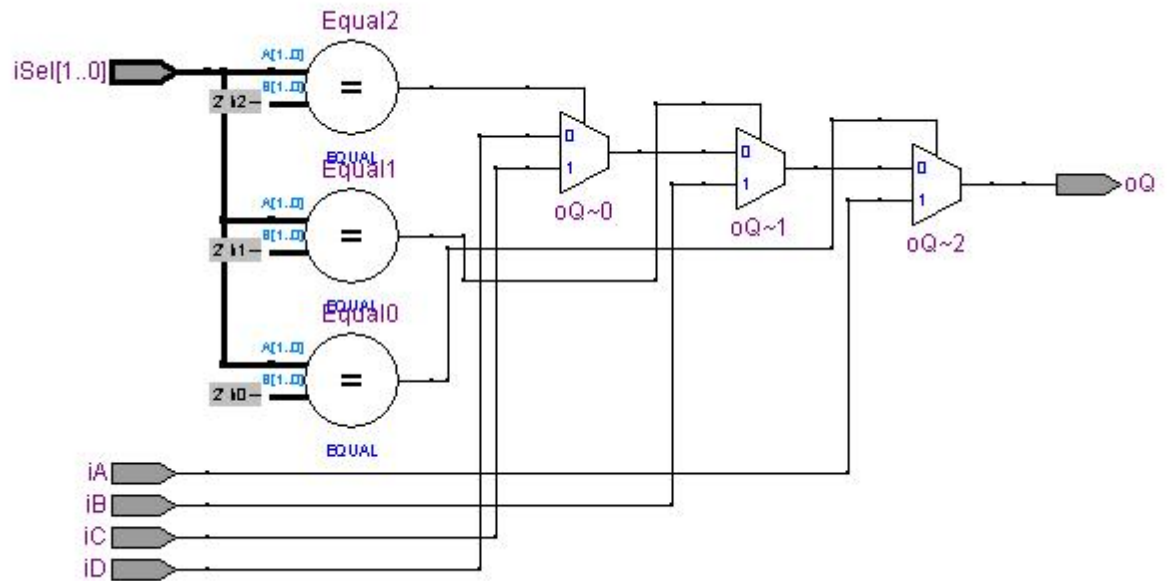

1.2.3 多路分解器

一路输入，三路输出分解器代码如下

```

View Code
1 module de_multiplexer
2 (
3     input iA,
4     input [1:0] iSel,
5     output reg oA,
6     output reg oB,
7     output reg oC
8 );
9
10 always @(*)
11 begin
12     oA=0;oB=0;oC=0;
13     case(iSel)
14         2'b00 : oA=iA;


```

```

15     2'b01 : oB=iA;
16     2'b10 : oC=iA;
17     default ;;
18 endcase
19 end
20
21 endmodule

```

RTL 级视图如下

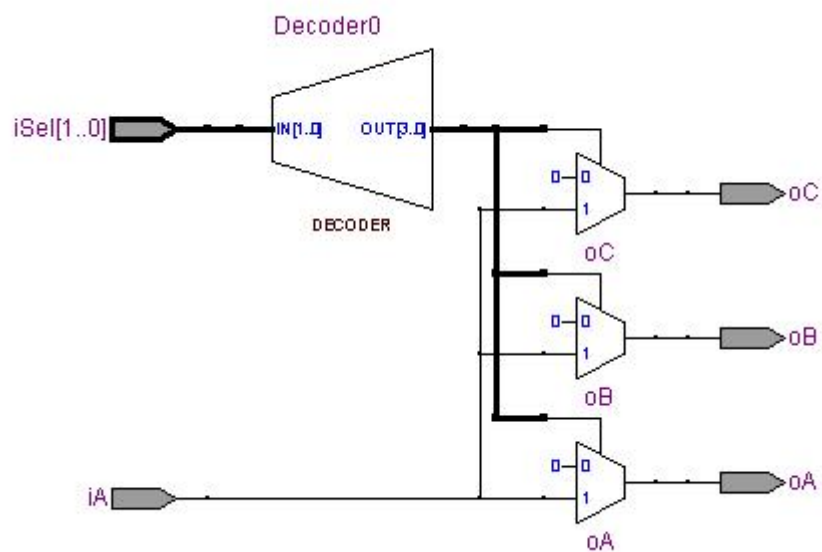

testbench 代码如下

```

View Code
1  `timescale 1ns/1ns
2  module de_multiplexer_tb;
3  reg ia;
4  reg [1:0] isel;
5  wire oa;
6  wire ob;
7  wire oc;
8
9  initial
10 begin
11     ia=0;
12     forever
13         #10 ia=~ia;
14 end
15
16 initial
17 begin

```




```

18     isel=2'b00;
19     #20 isel=2'b01;
20     #20 isel=2'b10;
21     #20 isel=2'b11;
22     #20 $stop;
23 end
24
25 de_multiplexer de_multiplexer_inst
26 (
27     .iA(ia),
28     .iSel(isel),
29     .oA(oa),
30     .oB(ob),
31     .oC(oc)
32 );
33
34 endmodule

```

RTL 级仿真波形如下

 

1 组合逻辑电路--编码器和译码器

1.3.1 编码器

4 输入 2 输出编码器代码如下

```

View Code
1 module encoder
2 (
3     input [3:0] iA,
4     output reg [1:0] oQ
5 );
6
7 always @(*)
8 begin
9     oQ=2'b00;
10    case (iA)


```

```

11         4'b0001:oQ=2'b00;
12         4'b0010:oQ=2'b01;
13         4'b0100:oQ=2'b10;
14         4'b1000:oQ=2'b11;
15         default ;;
16     endcase
17 end
18
19 endmodule

```

RTL 级视图如下

 

testbench 代码如下

```

View Code
1  `timescale 1ns/1ns
2  module encoder_tb;
3
4  reg [3:0] ia;
5  wire [1:0] oq;
6
7  initial
8  begin
9      ia=4'b0000;
10     #20 ia=4'b0001;
11     #20 ia=4'b0010;
12     #20 ia=4'b0100;
13     #20 ia=4'b1000;
14     #20 $stop;
15 end
16
17 encoder encoder_inst
18 (
19     .ia(ia),
20     .oQ(oq)
21 );

```

```
22
23 endmodule
```

RTL 级仿真波形如下

Messages						
/encoder_tb/ia	0000	0000	0001	0010	0100	1000
/encoder_tb/oq	00	00		01	10	11

1.3.2 优先编码器

真值表如下，参考艾米电子


i3	i2	i1	i0	o1	O0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	x	0	1
0	1	x	x	1	0
1	x	x	x	1	1

艾米
电子

代码如下

```
View Code
1 module encoder
2 (
3     input [3:0] iA,
4     output reg [1:0] oQ
5 );
6
7 always @(*)
8 begin
9     oQ=2'b00;
10    if(iA[3])oQ=2'b11;
11    else if(iA[2])oQ=2'b10;
12    else if(iA[1])oQ=2'b01;
13    else oQ=2'b00;
14 end
15
16 endmodule
```

RTL 级视图

 

RTL 级仿真波形

Messages						
b/ia	0001	0000	1001	0110	0010	0001
b/oq	00	00	11	10	01	00

1 组合逻辑电路--算术运算电路

1.4.1 +、-、*、/、%电路


(1) 加法电路：每 1 位大约消耗 1 个 LE，示例代码如下

```

View Code
1 module arithmetic
2 (
3     input [7:0] iA,
4     input [7:0] iB,
5     output [8:0] oAdd
6 );
7
8 assign oAdd=iA+iB;
9
10 endmodule

```

RTL 级视图如下

 

testbench 如下

```
View Code
1 `timescale 1ns/1ns
2 module arithmetic_tb;
3
4 reg [7:0] ia=8'b1011_0111;
5 reg [7:0] ib=8'b0100_1000;
6 wire [8:0] oadd;
7
8 initial #100 $stop;
9
10 arithmetic arithmetic_inst
11 (
12     .iA(ia),
13     .iB(ib),
14     .oAdd(oadd)
15 );
16
17 endmodule
```


仿真波形如下

Messages		
arithmetic_tb/ia	183	183
arithmetic_tb/ib	72	72
arithmetic_tb/oadd	255	255

 
（2）乘法电路

代码将加法电路代码中语句 `oAdd=iA+iB;` 改为 `oMul=iA*iB;` 即可。oMul 位宽为[15:0]

代码综合后乘法单元直接调用的 CycloneII 嵌入式乘法器 `lpm_mult`



RTL 级视图

 


仿真波形图

Messages		
etic_tb/ia	183	183
etic_tb/ib	72	72
etic_tb/oadd	13176	13176

(3) 除法电路


代码将加法电路代码中语句 $oAdd=iA+iB$; 改为 $oDiv=iA/iB$; 即可。oDiv 位宽为[7:0]

代码综合后除法单元直接调用的 lpm_divide 实现的

 

取余运算也很消耗资源，每位运算大约消耗 10LE.

RTL 级视图如下

 


RTL 级波形仿真

Messages		
netic_tb/ia	183	183
netic_tb/ib	72	72
netic_tb/oadd	2	2

(4) 取余运算


代码将加法电路代码中语句 $oAdd=iA+iB$; 改为 $oMod=iA\%iB$; 即可。oMod 位宽为[7:0]

代码综合后取余运算直接调用的 lpm_divide 实现的

 

除法运算很消耗资源，每位运算大约消耗 10LE.

RTL 级视图如下

 

RTL 级波形仿真

Messages		
metec_tb/ia	183	183
metec_tb/ib	72	72
metec_tb/oadd	39	39

1.4.2 数据比较器


代码如下，风格非常类似 C 语言

```

View Code
1 module arithmetic
2 (
3     input [3:0] iA,
4     input [3:0] iB,
5     output oEQ,
6     output oGT,
7     output oLT,
8     output oGT_EQ,
9     output oLT_EQ,
10    output oNEQ
11 );
12
13 assign    oEQ=(iA==iB),
14          oNEQ=(iA!=iB),
15          oGT=(iA>iB),
16          oLT=(iA<iB),
17          oGT_EQ=(iA>=iB),
18          oLT_EQ=(iA<=iB);
19 endmodule

```

RTL 级视图如下

 

RTL 级仿真波形如下



1.4.3 移位电路

1.4.3.1 逻辑移位电路

代码如下

```


View Code
1 module arithmetic
2 (
3     input [7:0] iA,
4     input [3:0] iBit,
5     output [7:0] osll,
6     output [7:0] osrl
7 );

```



```
8
9 assign    osll=iA<<iBit,
10         osrl=iA>>iBit;
11 endmodule
```

RTL 级视图如下

 

RTL 级仿真波形

Messages									
tb/ia	10110111	10110111							
tb/ib	7	0	1	2	3	4			
tb/osll	10000000	10110111	01101110	11011100	10111000	01110000			
tb/osrl	00000001	10110111	01011011	00101101	00010110	00001011			

1.4.3.2 算术移位

算术移位运算符为<<<, >>>;

有符号数算术移位和逻辑移位，两者左移时一样，右移时逻辑移位最高位填充的是 0，算术移位最高位填充的是符号位。

2 时序逻辑电路--触发器与锁存器

2.1.1 同步复位 D 触发器

复位信号在所需时钟边沿才有效，复位操作需要同步于时钟故称作同步复位。

代码如下


```
View Code
1 module d_ff
2 (
3     input clk,
4     input rst_n,
5     input D,
```

```


6   output reg Q,
7   output O_n
8 );
9
10 always @(posedge clk)
11     if(!rst_n) Q<=1'b0;
12     else Q<=D;
13
14 assign Q_n=~Q;
15
16 endmodule

```

RTL 级视图

 

Technology Map Viewer 视图如下

 

2.1.2 异步复位 D 触发器

将上述语句改为 `always @(posedge clk or negedge rst_n)` 即构成异步复位 D 触发器。只要复位信号有效，输出立即复位。

很多写法中都采取异步复位模式，后面就不在讨论。

2.1.3 T 触发器

代码如下

```

View Code
1 module t_ff
2 (


```

```

3   input clk,
4   input rst_n,
5   input T,
6   output reg Q,
7   output Q_n
8 );
9
10 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
11     if(!rst_n) Q<=1'b0;
12     else if(T) Q<=~Q;
13
14 assign Q_n=~Q;
15
16 endmodule

```

Technology Map View 如下

 

testbench 如下

```

View Code
1 `timescale 1ns/1ns
2 module t_ff_tb;
3 reg clk,rst_n,T;
4 wire Q,Q_n;
5 //*****
6 //时钟与复位激励
7 parameter CLK_PERIOD=20,
8           RESET_TIME=10;
9 initial clk=0;
10 initial forever #(CLK_PERIOD/2) clk=~clk;
11 initial rst_n=0;
12 initial forever #RESET_TIME rst_n=1;
13 //*****
14 initial T=0;
15 initial forever #25 T={$random}%2;
16 initial #200 $stop;

```


```

17
18 t_ff t_ff_inst
19 (
20     .clk(clk),
21     .rst_n(rst_n),
22     .Q(Q),
23     .Q_n(Q_n),
24     .T(T)
25 );
26
27 endmodule

```

`{$random}%2` 表示产生 0~2-1 之间的随机正整数。

RTL 级仿真波形

 

2.1.4 门控 D 触发器

当 `clk` 为高电平时输出 `Q` 才随着输入 `D` 变化，`clk` 为低电平时输出保持不变。门控 D 触发器表现的是组合逻辑电路的特点。

代码如下

```

View Code
1 module t_ff
2 (
3     input clk,
4     input rst_n,
5     input D,
6     output reg Q,
7     output Q_n
8 );
9
10 always @ (*)
11     if(!rst_n) Q<=1'b0;
12     else if(clk) Q<=D;
13
14 assign Q_n=~Q;


```

```

15
16 endmodule

```

Technology Map Viewer 如下

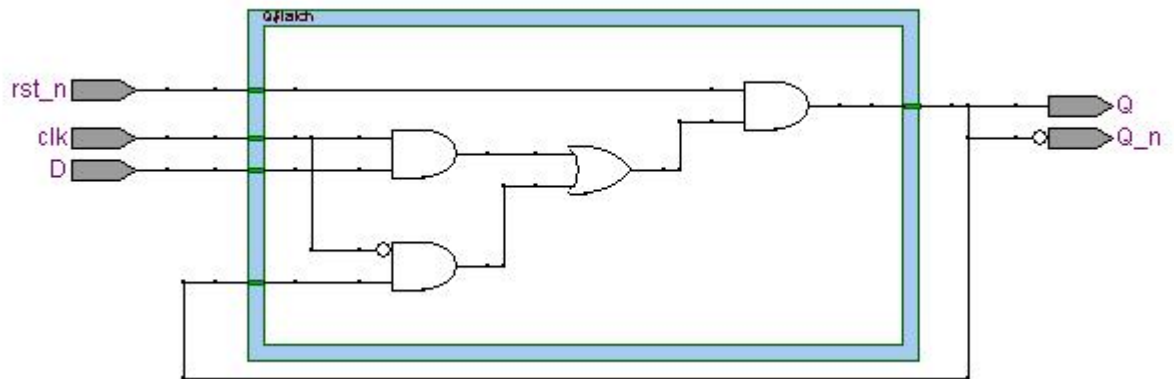

2.1.5 亚稳态

对于 D 触发器，clk 上升沿时输出 Q 等于输入 D，其余时间保持不变。clk 上升沿到来前 D 必须保持稳定的最短时间为触发器建立时间 t_{su} , clk 上升沿后 D 必须保持稳定的最短时间为触发器保持时间 t_h 。如果设计使得 t_{su}, t_h 不满足要求，触发器就会出现不稳定状态，称作亚稳态。Q 随 D 变化而变化所需要的时间称作 clk 到 D 的传播延迟 t_{cQ} 。

2 时序逻辑电路--寄存器

2.2.1 寄存器

寄存器是 D 触发器集合，不过其有位宽，将前述 D 触发器语句改为 `input D; output Q;` 改为 `input [7:0] D; output [7:0] Q;` 即构成一个 8b 的异步复位寄存器。

2.2.2 寄存器文件

将寄存器以数组整合起来，并加上输入地址，输出地址，即构成可临时快速数据存储的寄存器文件。

示例代码

```

View Code
1 module reg_file
2 # (
3     parameter B=8,
4     parameter W=2

```

```

5 )
6 (
7   input clk,
8   input wr_en,
9   input [W-1:0] w_addr,
10  input [W-1:0] r_addr,
11  input [B-1:0] w_data,
12  output [B-1:0] r_data
13 );
14
15 reg [B-1:0] array_reg[2**W-1:0];
16
17 always @ (posedge clk)
18   if(wr_en) array_reg[w_addr]<=w_data;
19
20 assign r_data=array_reg[r_addr];
21
22 endmodule

```

代码中直接利用 FPGA 中寄存器构成寄存器文件。其中 `reg [B-1:0] array_reg[2**w-1:0];` 表示 `reg[B-1:0]` 类型的寄存器组，个数为 $2**W$ 个=4。

RTL 级视图



FPGA EP2C8Q 中每个 LE 含有一个异步复位、同步使能的 D 触发器，4 个 LUT。如果用寄存器存储数据将消耗很多 LE,建议用器件内嵌的 RAM。

2 时序逻辑电路--移位寄存器

2.3.1 自动右移寄存器

信号由 `s_in` 进入 8 位寄存器最高位，寄存器最低位由 `s_out` 输出，代码如下

```

View Code
1 module free_run_shift
2 (
3     input clk,
4     input rst_n,
5     input s_in,
6     output s_out
7 );
8
9 reg [7:0] r_reg;//现态寄存器
10 wire [7:0] r_next;//次态寄存器
11
12 always @(posedge clk or negedge rst_n)//时钟上升沿将次态寄存器值赋给现态寄存器，更新数据
13     if(!rst_n)
14         r_reg<=0;
15     else r_reg<=r_next;
16
17 assign r_next={s_in,r_reg[7:1]};
18 assign s_out=r_reg[0];
19
20 endmodule

```

2.3.2 通用移位寄存器

可以并入并出，串入并出，并入串出。**ctrl=11** 时，次态寄存器 **r_next** 得到输入值 **Q**。**ctrl=00** 时，次态值等于现态值，不变。**ctrl=01** 时，次态值左移移位，最低位填充 **D[0]**。**ctrl=11** 时，次态值右移移位，最高位填充 **D[N]**。

```

View Code
1 module free_run_shift
2 #(parameter N=8)
3 (
4     input clk,
5     input rst_n,
6     input [1:0] ctrl,
7     input [N-1:0] D,
8     output [N-1:0] Q
9 );
10
11 reg [N-1:0] r_reg;
12 reg [N-1:0] r_next;
13
14 always @(posedge clk or negedge rst_n)
15     if(!rst_n)

```

```

16     r_reg<=0;
17     else r_reg<=r_next;
18
19 always @(*)
20     case(ctrl)
21         2'b00:r_next=r_reg;
22         2'b01:r_next={r_reg[N-2:0],Q[0]};
23         2'b10:r_next={Q[N-1],r_reg[N-1:1]};
24         2'b11:r_next=D;
25         default;;
26     endcase
27
28 assign Q=r_reg;
29
30 endmodule

```

2 时序逻辑电路--计数器

2.4.1 二进制计数器

代码如下

```

View Code
1 module counter
2 #(parameter N=8)
3 (
4     input clk,
5     input rst_n,
6     output [N-1:0] Q,
7     output Max_tick
8 );
9
10 reg [N-1:0] r_reg;
11 wire [N-1:0] r_next;
12
13 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
14     if(!rst_n)
15         r_reg<=0;
16     else r_reg<=r_next;
17
18 assign r_next=r_reg+1'b1;
19 assign Q=r_reg;
20 assign Max_tick=(r_reg==2**N-1)?1'b1:1'b0;

```



```

21
22 endmodule

```

2.4.2 具有控制位的计数器

设计相应的控制线，根据设计的真值表编写代码，参考 COM 缺氧设计的真值表如下，需要说明的是 **rst_n** 异步清零主要用在系统的初始化，而 **syn_ctrl** 同步清零是在一般操作中使用。

syn_ctrl	load	en	up/down	Q次态	操作
1	x	x	x	0...0	同步清零
0	1	x	x	Q=D	并行载入
0	0	1	1	Q+1	增计数
0	0	1	0	Q-1	减计数
0	0	0	x	Q	保持

代码如下

```

View Code
1 module counter
2 #(parameter N=8)
3 (
4     input clk,
5     input rst_n,
6     input syn_ctrl,
7     input load,
8     input en,
9     input up,
10    output [N-1:0] Q,
11    output Max_tick,
12    output Min_tick
13 );
14
15 reg [N-1:0] r_reg;
16 reg [N-1:0] r_next;
17
18 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
19     if(!rst_n)
20         r_reg<=0;
21     else r_reg<=r_next;
22
23 always @(*)
24     if(syn_ctrl)r_next=0;
25     else if(load) r_next=Q;
26     else if(en & up)r_next=r_reg+1'b1;
27     else if(en & ~up)r_next=r_reg-1'b1;
28     else r_next=r_reg;

```

```

29
30 assign Q=r_reg;
31 assign Max_tick=(r_reg==2*N-1)?1'b1:1'b0;
32 assign Min_tick=(r_reg==0)?1'b1:1'b0;
33
34 endmodule

```

将上述代码 N 值改为 3，编写 testbench 如下

```


View Code
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_tb;
3 reg clk,rst_n,syn_ctrl,load,en,up;
4 reg [2:0] D;
5 wire [2:0] Q;
6 wire Min_tick;
7 wire Max_tick;
8
9 counter counter_inst
10 (
11     .clk(clk),
12     .rst_n(rst_n),
13     .syn_ctrl(syn_ctrl),
14     .load(load),
15     .up(up),
16     .en(en),
17     .D(D),
18     .Q(Q),
19     .Min_tick(Min_tick),
20     .Max_tick(Max_tick)
21 );
22
23 //*****
24 //时钟与复位激励
25 parameter CLK_PERIOD=20,
26             RESET_TIME=10;
27 initial clk=0;
28 initial forever #(CLK_PERIOD/2) clk=~clk;
29 initial rst_n=0;
30 initial forever #RESET_TIME rst_n=1;
31 //*****
32
33 initial
34 begin
35     //initial ctrl_signal input

```


```
36     syn_ctrl=1'b0;
37     load=1'b0;
38     en=1'b0;
39     up=1'b1;
40     //initial data_signal input
41     D=3'b000;
42     //initial ctrl_signal input
43     @(posedge rst_n); //wait rst_n to deassert
44     @(negedge clk); //wait for one clk
45     //test load
46     load=1'b1;
47     D=3'b011;
48     @(negedge clk)
49     load=1'b0;
50     repeat(2) @(negedge clk);
51     //test syn_ctrl
52     syn_ctrl=1'b1;
53     @(negedge clk)
54     syn_ctrl=1'b0;
55     repeat(2) @(negedge clk);
56     //test up counter and pause
57     en=1'b1;
58     up=1'b1;
59     repeat(10) @(negedge clk);
60     en=1'b0;
61     repeat(2) @(negedge clk);
62     en=1'b1;
63     repeat(2) @(negedge clk);
64     //test down mod
65     up=1'b0;
66     repeat(10) @(negedge clk);
67     //test Max_tick and Min_tick
68     wait(Q==2);
69     @(negedge clk);
70     up=1'b1;
71     @(negedge clk);
72     wait(Min_tick);
73     @(negedge clk);
74     up=1'b0;
75     //delay
76     #(4*CLK_PERIOD);
77     en=1'b0;
78     #(4*CLK_PERIOD);
79     $stop;
```

```
80 end
81
82 endmodule
```


RTL 级仿真波形如下

 


验证 syn_ctrl 波形如下

 

验证 load 信号波形如下

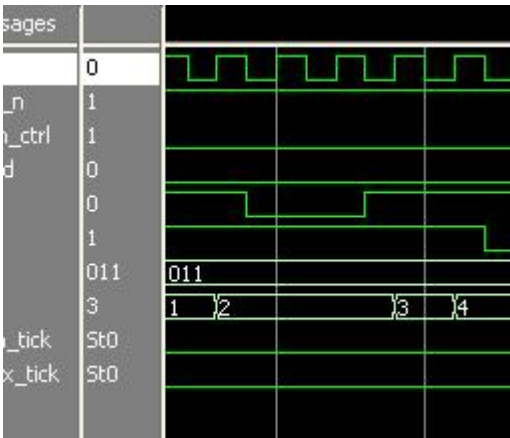

验证 Max_tick,Min_tick 波形如下

 

2.4.3 模 m 计数器

将上述二进制计数器判断语句 `r_reg==2**N-1` 改为 `r_reg==M-1`;即构成模 M 计数器。